

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称： 电工电子实践基础

第 7 次实验

实验名称： 计数器电路设计

院（系）： 机械工程学院 专 业： 机械工程专业

姓 名： 杨新雄 学 号： 02021202

实 验 室： 105 实验组别： 02

同组人员： _____ 实验时间： 2023 年 6 月 6 日

评定成绩： _____ 审阅教师： _____

计数器电路设计

一、 实验目的

1. 时序逻辑电路的设计和调试方法；
2. 集成计数器等中规模集成时序逻辑电路的使用方法。

二、 实验原理

1、74LS161 计数器

特点：

- CLR=0 时异步清零；
- CLR=1、LOAD=0 时同步置数；
- CLR=LOAD=1 且 ENT=ENP=1 时，按照 4 位二进制码进行同步计数；
- CLR=LOAD=1 且 $ENT \cdot ENP=0$ 时，计数器状态保持不变。

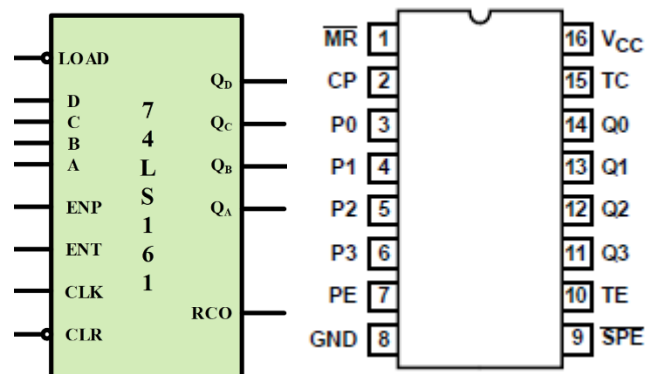


图 1 74LS161 模型图与引脚图

输 入									输 出			
CLR	LOAD	ENT	ENP	CLK	A	B	C	D	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
1	0	×	×	↑	a	b	c	d	a	b	c	d
1	1	1	1	↑	×	×	×	×	计 数			
1	1	0	×	×	×	×	×	×	保 持			
1	1	×	0	×	×	×	×	×	保 持			

图 2 74LS161 真值表

使用 74LS161 实现任意进制方法：

1) 异步清零法：将需要清零时刻的数中“1”进行“与非”运算接入 CLR 清零端

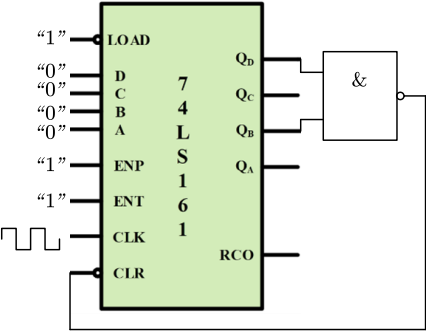


图 3 异步清零法（模十计数器）

2) 同步置零法：将需要清零时刻的数的前一个数中“1”进行“与非”运算接入 LOAD 端

 


图 4 同步置零法（模十计数器）

3) 同步置数法：将 RCO 进位端“非”运算接入 LOAD 端，ABCD 端置数“0110”

 


图 5 同步置数法（模十计数器）

2、计数器型序列发生器

在数字信号的传输和数字系统的测试中，有时需要用到一组特定的串行数字信号，通常把这种串行数字信号叫做序列信号。能够循环地产生序列信号的电路称为序列信号发生器。

计数器型序列发生器：由计数器和组合网络构成，某些特定的序列也可以直接由计数器产生，可以产生一组或多组二值序列。

 


图 6 计数器型序列发生器概念图

常用设计方法：

- 根据序列码的长度 M 设计模 M 计数器（状态可以自定）
- 根据计数器的状态变化和给定的序列码，设计输出组合网络

三、 实验内容

1、设计简易数字钟

设已有周期为 1min 和周期为 1h 的时钟脉冲,要求用 74LS161 设计数字钟的“分” (0~59) 或 “时” (0~23) 的计时电路, 搭试电路进行静态验证, 并动态观察且记录 “分” 或 “时” 计时电路中的时钟脉冲及计数器各输出端的波形。

设计思路: 分钟计数器需要设计一个模 “60” 的计数器, 而时钟计数器需要设计一个模 “24” 的计数器。

模 “60” 的计数器可以由两片 74LS161 芯片分别为模六、模十连接形成, 如图 7 所示。该计数器采用的是同步置零法, 模十计数器在计数到 9 时置零信号传输给 LOAD 端, 使下次计数置为 0, 并向高位的模六计数器发送进位信号; 模六计数器在接收到进位信号时计数, 计数至 5 时, 并且在接收到低位的进位信号时将置零信号传输给 LOAD 端, 使下次计数置 0。

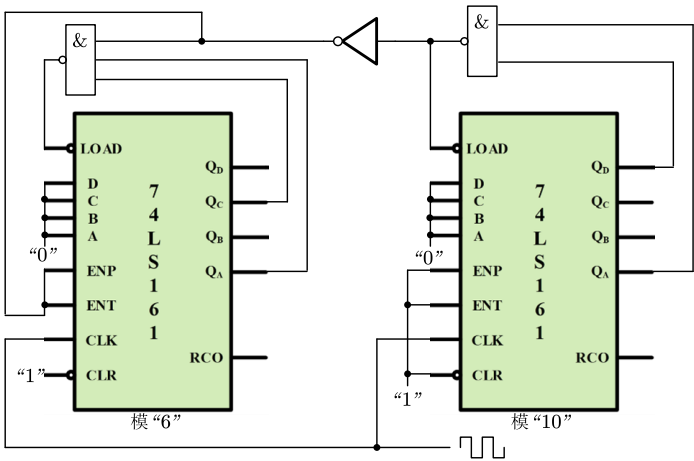


图 7 分钟计数器

模 “24” 的计数器可以由两片 74LS161 芯片分别为模三、模十连接形成, 如图 8 所示。该计数器采用的是同步置零法, 模十计数器在计数到 9 时置零信号传输给 LOAD 端, 使下次计数置为 0, 并向高位的模三计数器发送进位信号; 模三计数器在接收到进位信号时计数, 计数至 2 时, 并且在接收到低位计数为 3 的信号时将置零信号传输给 LOAD 端, 使下次计数置 0。

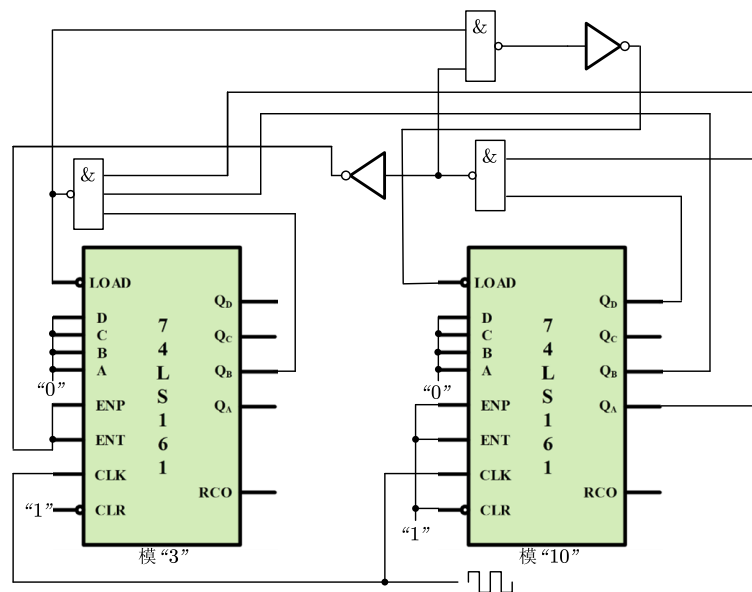


图 8 时钟计数器

将计数器连接时，还需要考虑计数器之间的级联：

- 59 分，小时的低位+1
- 9 时 59 分，小时的高位+1
- 23 时 59 分，小时的高低位均置 0

完整连接电路原理图：

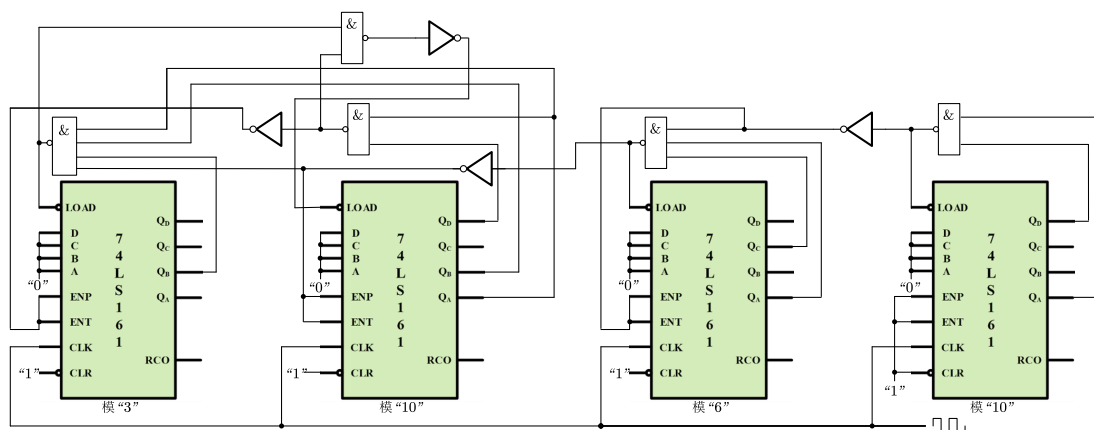


图 9 简易时钟电路原理图

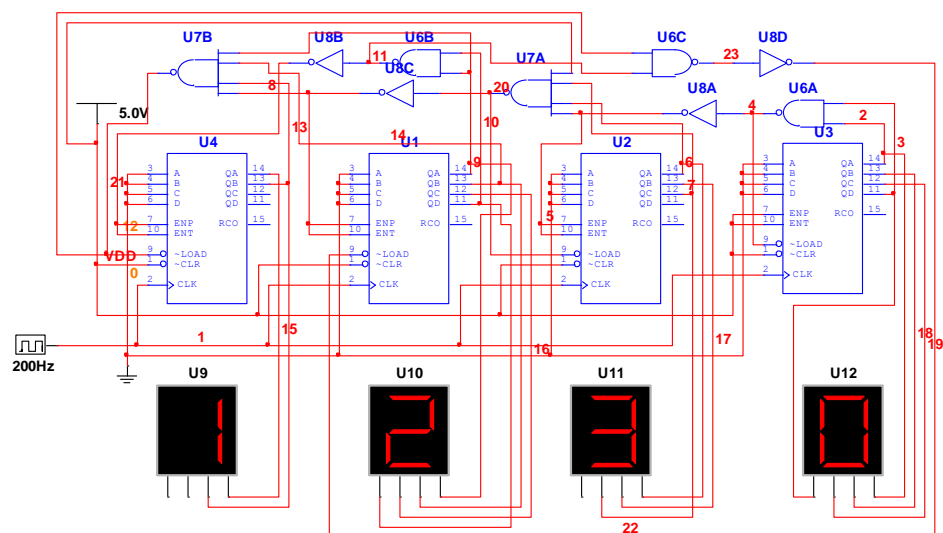


图 10 multisim 仿真电路

实验结果：

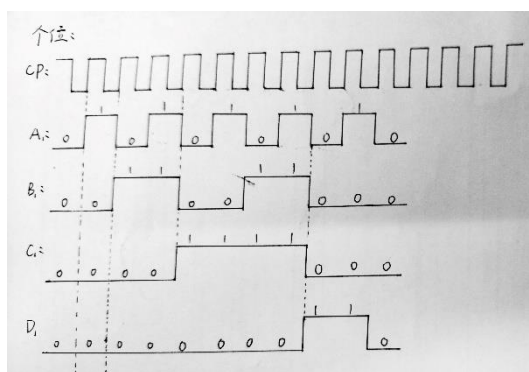


图 11 分钟个位

 


图 12 分钟十位

2、设计序列发生器

用 74LS161 计数器设计一个 01011 序列信号发生器， 搭接电路进行静态验证， 并动态观察且记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

设计思路：序列码长度为 5，需要一个模 5 的计数器。而计数器的优点是排除了冗余状态影响，不需要考虑自启动问题。

表格 1 序列发生器真值表

顺序	Q_C	Q_B	Q_A	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1

$$Z = f(Q) = \overline{Q_D} \overline{Q_C} \overline{Q_B} Q_A + \overline{Q_D} \overline{Q_C} Q_B Q_A + \overline{Q_D} Q_C \overline{Q_B} \overline{Q_A}$$

通过观察 74LS161 计数器的计数真值表发现可以通过 12~15→11→12 的 Q_A 信号端来产生 01011 序列的信号，如图 13 所示。该电路通过计数由 12 计数到 15，然后进位时同步置数“1011”，使得计数变为 11，然后继续从 11 计数到 15。而“01011”序列信号由 Q_A 端输出。

 


图 13 01011 序列发生器

 


图 14 multisim 仿真电路图

实验结果：

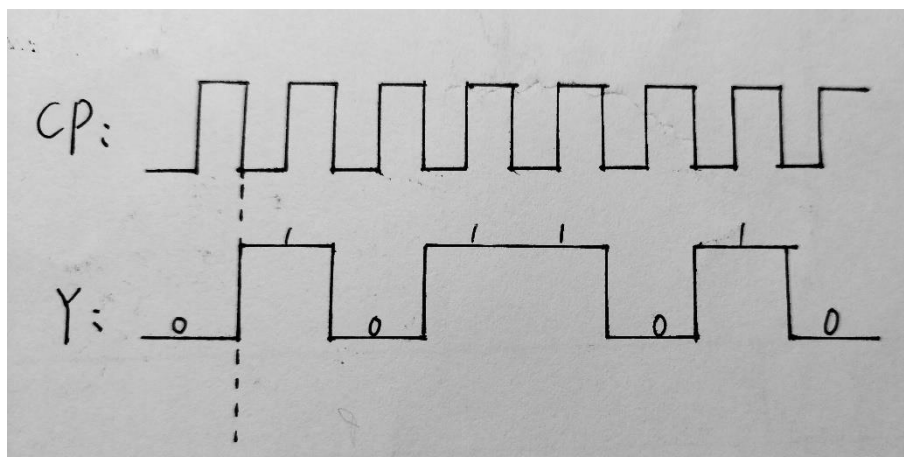


图 15 序列信号波形

四、 实验总结

1. 实验出现的问题

1) 设计时钟计数器电路时，信号显示错误，数字出现顺序混乱。

主要原因：信号指示灯的引脚接入电路顺序错误，更改连接顺序即可。

2) 设计的序列信号发生器产生的信号不为预设的信号。

主要原因：逻辑门芯片未接地使用，电路连接错误，重新检查电路即可解决。

2. 收获体会

通过本次实验，我学会了如何使用 74LS161 设计一个简易时钟计数器，知道了 74LS161 实现任意进制计数器的设计方法，掌握了设计中规模集成时序逻辑电路的思路和具体步骤，强化了我搭接电路、排查各种问题的能力。

五、 实验建议（欢迎大家提出宝贵意见）

无